

7. CONVERTIDORES DIGITAL A ANALÓGICO (DAC) Y ANALÓGICO A DIGITAL (ADC).

ÍNDICE

- 7.1. Introducción. Interfaces entre el mundo digital y el analógico.
- 7.2. Convertidores DAC. Características de funcionamiento. Parámetros.
- 7.3. Convertidores ADC. Modos de funcionamiento.
- 7.4. Método de conversión ADC. Muestreo y retención.
- Práctica de laboratorio: Conversión Digital a Analógico (DAC). (2 horas)
- Práctica de laboratorio: Conversión Analógico a Digital (ADC). (4 horas)

OBJETIVOS

- Describir los parámetros característicos de los convertidores.
- Describir el funcionamiento de varios tipos de convertidores DAC.
- Describir el funcionamiento de varios tipos de convertidores ADC.
- Reconocer los errores producidos en las conversiones ADC y DAC.
- Manejar los convertidores del microcontrolador.
- Realizar aplicaciones prácticas con los convertidores del microcontrolador.

RESUMEN

Este capítulo trata de los circuitos de conversión entre valores digitales y valores analógicos. Primero, se presentan los circuitos de conversión digital a analógico con la implementación física de varios tipos, sus ventajas y sus inconvenientes, haciendo especial énfasis en el convertidor DAC del microcontrolador M16C. Segundo, se tratan los convertidores ADC con un enfoque parecido a los DAC. Para ambos, se presentan algunos circuitos integrados estándares MSI. Este capítulo termina con la realización en el laboratorio de prácticas de tipo *práctica asistida*.

PALABRAS CLAVE

Convertidores DAC y ADC. FSO (Escala completa de salida). Resolución. Porcentaje de resolución. Precisión. Escalado. Muestreo y Retención. Convertidor en escalera. Convertidor de aproximaciones sucesivas. Convertidor sigma-delta.

7.1. Introducción. Interfaces entre el mundo digital y el analógico.

Consumo Eléctrico (MW)

 


Figura 7.1.1. Consumo eléctrico (Mw) para un día típico de una determinada región. (a) representado como magnitud continua (analógico), (b) discretizado cada hora (digital).

 


Figura 7.1.2. Consumo eléctrico (Mw) de la figura 7.1.1 digitalizado con 4 bits (valores entre 0 y 15).

7.2. Convertidores Digital a Analógico (DAC). Características de funcionamiento. Parámetros.

7.2.1 Convertidor con ponderación binaria

 


Figura 7.2.1. Convertidor con ponderación binaria.

$$V_{OUT} = -\frac{V_{REF} R_F}{R} \left(\frac{b_0}{8} + \frac{b_1}{4} + \frac{b_2}{2} + b_3 \right)$$

Este tipo de convertidor es simple y trabajan en paralelo, pero su principal desventaja es el gran número de resistencias de distinto valor que se necesitan. Así, para un DAC de 10 bits son necesarias 10 resistencias con valores de R a $512 R$, con una muy baja tolerancia para poder mantener la precisión del convertidor.

7.2.2. Convertidor en escalera ponderado R/2R (*Weighted Resistor Ladder*)

 


Figura 7.2.2. Convertidor en escalera R/2R.

$$V_{OUT} = -\frac{V_{REF} R_F}{R} \left(\frac{b_0}{8} + \frac{b_1}{4} + \frac{b_2}{2} + b_3 \right)$$

Los parámetros característicos de un convertidor DAC son:

- **Escala completa de salida (Full-Scale Output (FSO)).** Se define como el máximo valor analógico de salida posible, es decir, cuando se aplica a la entrada el máximo valor binario. Así, en el ejemplo de la figura 7.2.1., la FSO es 5 v. puesto que cuando se aplica el máximo valor binario de entrada $(b_3, b_2, b_1, b_0) = (1, 1, 1, 1)$ el valor de salida es 5 v.
- **Resolución (Resolution):** Se define como la diferencia en voltios que se produce a la salida del convertidor para un cambio sucesivo de su valor binario. Así, en el ejemplo de la figura 7.2.1., la resolución es $1/3 \text{ v.} = 0,33 \text{ v.}$ También, es típico expresarlo como el recíproco del número de escalones discretos de la salida (expresado en porcentaje). Para un DAC el número total de escalones discretos es $2^n - 1$, donde n es el número de bits. Así, para un DAC de 8 bits, la resolución es:
$$[1/(2^8 - 1)] * 100 = 0,3922\%.$$
Además, se define la resolución como el número de bits que se convierten y es el parámetro que caracteriza al convertidor.
- **Precisión:** Es la comparación entre la salida real de un DAC y la salida esperada. Se expresa como un porcentaje de la tensión de salida máxima. Idealmente, la precisión debería ser como mucho $\pm 1/2$ del bit LSB (bit menos significativo). Así, para un DAC de 8 bits, LSB es $1/256$ y la precisión es aproximadamente $\pm 0,2 \%$.
- **Linealidad:** Es la desviación (error lineal) de la salida ideal. Un caso especial es el error de offset (cuando todos los bits están a cero).
- **Monotonicidad:** Un DAC es monótono si no produce escalones inversos cuando se le aplica secuencialmente su rango completo de bits de entrada.

Práctica de Laboratorio: Conversión Digital a Analógico (DAC). 2 horas

- Objetivos:**
- Aprender el funcionamiento de un DAC.
 - Analizar los parámetros característicos de una conversión DAC.

El convertidor DAC interno del microcontrolador M16C es un convertidor DAC basado en la técnica en escalera R-2R, con dos canales independientes de 8 bits. En dicho método, la tensión de salida es proporcional al peso binario de los bits de entrada, cumpliéndose:

$$V_{OUT} = \frac{V_{REF}}{256} * [Contenido\ del\ registro\ DA_i]$$

Tiempo de conversión es de 3μs.

Pines de salida: Pin 3: P9_4 / DA1 y Pin 4: P9_3 / DA0

Registros de los convertidores: DA0 y DA1 y DACON

Especificación de la práctica

Convertir una señal digital en analógica y comprobarla con la ayuda del osciloscopio. En la figura 7.2.3. se muestra el diagrama de bloques. De forma continua, el programa debe generar, (por ejemplo, cada 20 μs, para que sea superior al tiempo de conversión del DAC) una secuencia de valores binarios, desde 0 hasta 255 ($2^8 - 1$) y desde 255 hasta cero. El DAC 0 del microcontrolador debe realizar, de forma continua, la conversión de dichos valores binarios. Para verificar el correcto funcionamiento, comprobar la salida en el osciloscopio.

 


Figura 7.2.3. Diagrama de bloques para la práctica: Uso del convertidor DAC.

En el osciloscopio se deben comprobar los siguientes valores:

- Periodo de la señal analógica (sin considerar retardos propios del convertidor):

$$T = t_{\text{subida}} + t_{\text{bajada}} = (20 \mu\text{s} \times 255) + (20 \mu\text{s} \times 255) = 10,2 \text{ ms}$$

- Tensión máxima de salida: $V_{\text{OUT,MAX}} = (V_{\text{REF}} \times 255) / 256 = 4,98 \text{ v.}$

Para la realización de la práctica puedes elegir entre utilizar la interrupción del temporizador o no. En cualquier caso, realiza un diagrama de flujo y especifica los valores de los parámetros característicos de nuestro convertidor. En la figura 7.2.4 se muestra un diagrama de flujo para el DAC 0 basado en la interrupción del temporizador TA0. La variable booleana *sentido* indica si la secuencia es ascendente (*sentido*=0) o descendente (*sentido*=1), y la variable, *cuenta* indica el valor de la secuencia que se pasa a la salida del convertidor por el P9_3 (DA0, pin 4).


 


Figura 7.2.4. Diagrama de flujo del DAC basado en interrupción.

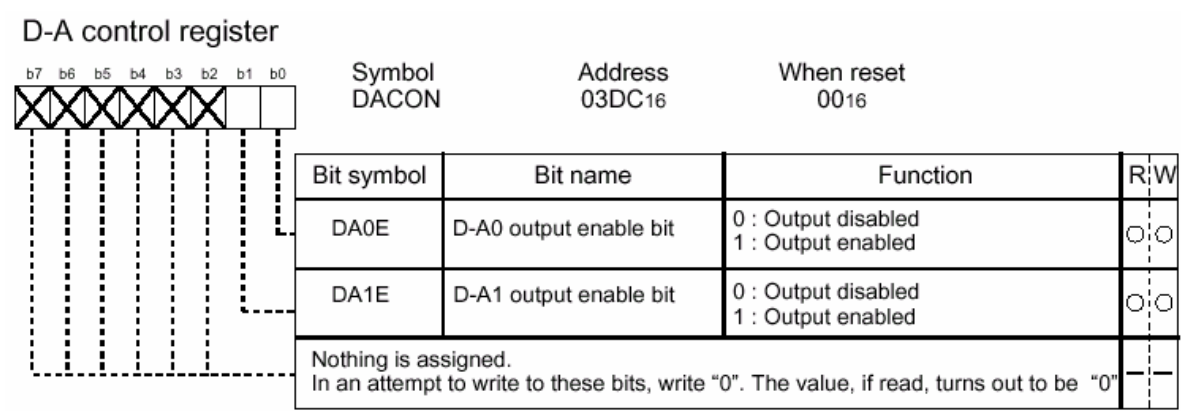Registros de control del convertidor DAC.



7.3. Convertidores Analógico a Digital (ADC). Modos de funcionamiento.

Aproximaciones sucesivas

 


Figura 7.3.1.

El funcionamiento del convertidor es el siguiente: los bits de entrada al DAC se habilitan (ponen a 1) cada vez, comenzando por el MSB. Cada vez que se habilita un bit, el comparador produce una salida que indica si la tensión analógica de entrada es mayor o menor que la salida del DAC (Vout). Así, tenemos que:

- Si $V_{out} > V_{analógica} \rightarrow \text{Comparador} = 0 \rightarrow \text{MSB de SAR} = 0$
- Si $V_{out} < V_{analógica} \rightarrow \text{Comparador} = 1 \rightarrow \text{MSB de SAR} = 1$

La conversión completa necesita n ciclos.

Parámetros que afectan a la conversión.-

Frecuencia de muestreo: La frecuencia mínima de muestreo debe ser el doble de la frecuencia de la señal (Shannon).

$$f(t) = x \cdot \text{sen}(2 \cdot M \cdot v \cdot t)$$

Tiempo de conversión: Es el tiempo requerido para completar la conversión de la señal de entrada. Esto implica que la frecuencia máxima que puede ser muestreada sin errores es:

$$f_{\text{max}} = \frac{1}{2 * \text{tiempo de conversión}}$$

Precisión: Relaciona la señal más pequeña con la señal medida (en porcentaje).

$$\text{Precisión} = \frac{V_{\text{resolución}}}{V_{\text{señal}}} * 100 \%$$

Tiempo de apertura: Se define como:

$$T_{\text{ap}} = \frac{1}{2 * M * V_{\text{max}}(2^n)}$$

Muestreo y retención (sample & hold): Es un circuito que permite que el tiempo de apertura sea más corto y así poder satisfacer el tiempo de conversión analógico–digital. Este sistema puede ser usado por el microcontrolador M16C, según se muestra en la figura 7.3.2.

 


Figura 7.3.2. Circuito del Sample & Hold

Práctica de Laboratorio: Conversión Analógico a Digital (ADC). 4 horas

- Objetivos:**
- Aprender el funcionamiento de un ADC.
 - Analizar los parámetros característicos de una conversión ADC.

En la figura 7.3.3. se puede observar el esquema general del convertidor con los registros de control que determinan su configuración.

 


Figura 7.3.3. Esquema general del convertidor ADC usado en el microcontrolador M16C/6X

La figura 7.3.4. muestra los registros de control para configurar al convertidor A-D.

 


Figura 7.3.4. Registros de control del convertidor ADC.

Para el registro de control ADCON0, se tiene lo siguiente:

- CKS0 : Es el bit de selección de la frecuencia. Si vale 0, se selecciona $f / 4$. Si vale 1, se selecciona $f / 2$.
- ADST: Es el flag de comienzo de la conversión A-D. Si vale 1, comienza la conversión.
- TRG: Bit de selección del disparador. Si vale 0, se usa un disparador software. En caso contrario, se usa AD_{TRG} como disparador.

- MD1 y MD0 definen el modo de operación:

<u>MD1</u>	<u>MD0</u>	
0	0	Modo <i>un-disparo</i>
0	1	Modo <i>repetición</i>
1	0	Modo <i>barrido único</i>
1	1	Modos barrido repetido 0 y 1

- CH2, CH1 y CH0 seleccionan el canal de entrada (entre 0 y 7).

Para el registro de control ADCON1, se tiene:

- OP1, OP0: Definen el modo de conexión de amplificadores operacionales externos.
- V_{CUT} : Define el bit de conexión de la tensión de referencia, V_{ref} .
- CKS1: Es el bit de selección de frecuencia. Si vale 1, se selecciona f_{AD} , sino, se selecciona $f_{AD}/2$ ó $f_{AD}/4$.
- BITS: Define si el modo de conversión es de 8 ó 10 bits.
- MD2: Si vale 1, se selecciona el modo de barrido repetido.
- SCAN1, SCAN0: Selección de pin de barrido A-D.

Para el registro ADCON2:

- SMP: Selecciona el método de conversión A-D. Si es 1, se selecciona con *sample* y *hold*. De lo contrario, se selecciona sin *sample* y *hold*.

El microcontrolador M16C dispone de 10 pines de entrada analógica. Así mismo, dispone de varios métodos para realizar la conversión: modo de un disparo, modo repetición, modo barrido único, modo barrido repetido 0, y modo barrido repetido 1.

Velocidad de conversión: La velocidad de conversión dependerá del número de bits que se estén utilizando y del uso de *Sample & Hold*. La tabla 7.3.1. muestra las diferentes posibilidades.

SIN <i>SAMPLE & HOLD</i>		CON <i>SAMPLE & HOLD</i>	
8 bits	10 bits	8 bits	10 bits
49 ciclos	59 ciclos	28 ciclos	33 ciclos
250 KHz mínimo		1 MHz mínimo	

Tabla 7.3.1. Velocidad de conversión del convertidor ADC

Especificación de la práctica: Realizar una conversión ADC en modo repetición con función muestreo y retención, disparo por software y 8 bits de resolución. Comprobar los valores de las frecuencias de conversión según la tabla 7.3.1. Buscar información en la WEB de Renesas. En la figura 7.3.5 se muestra el diagrama de bloques para la realización de la práctica. Se distinguen los siguientes bloques:

- Generador de señales: Genera una señal sinusoidal de amplitud 5 voltios y valor V_{pp} de 0 a 5 voltios. Si el muestreo se realiza cada 20 μs , la frecuencia debe ser menor de 25KHZ para su correcta reconstrucción (Th. Shannon). Verifica este teorema. Con la ayuda de una sonda visualiza directamente la señal generada en el canal 2 del osciloscopio.
- Convertidor ADC: Entrada por el canal AN0 que recibe la señal del generador de señales.
- Convertidor DAC: El objetivo es reconstruir la señal para visualizarla por el osciloscopio. Debes puentear la salida del ADC con la entrada del canal DAC elegido.
- Osciloscopio: Compara en el rango no visible la señal generada (CH2) con la reconstruida por el convertidor ADC (CH1). Recuerda que debes verificar gráficamente que se ha de cumplir el Teorema de Shannon.
- Displays BCD-7 segmentos: Representa en hexadecimal los valores de la conversión ADC en el espectro visible. Usar frecuencias del orden de Hz). Se adjunta la tabla de decodificación de los dígitos para displays en modo ánodo común (activos a nivel bajo).

```

mov.b      #1, ADCON2      ; Muestreo y retención
mov.b      #88H, ADCON0    ; canal 0, modo repeat, disparo SW y f/2
mov.b      #20H, ADCON1    ; modo 8-bits, Vref conectado
bset       ADST             ; comienzo conversión AD

```

 


Figura 7.3.5. Diagrama de bloques para la práctica: Conversión ADC.

EJERCICIO: Opcional. Probar otro modo de conversión.

; Valores de salida del Display BCD-7 segmentos
 ; activados a nivel bajo (ánodo común) e ignorando el punto (siempre off)

display:

```
.byte 10000001b ;0
.byte 11001111b ;1
.byte 10010010b ;2
.byte 10000110b ;3
.byte 11001100b ;4
.byte 10100100b ;5
.byte 10100000b ;6
.byte 10001111b ;7
.byte 10000000b ;8
.byte 10001100b ;9
.byte 10001000b ;A
.byte 11100000b ;b
.byte 10110001b ;C
.byte 11000010b ;d
.byte 10110000b ;E
.byte 10111000b ;F
```

7.5. Bibliografía.

[Floyd, 2000] FLOYD, T.L., *Fundamentos Digitales*, Ed. Prentice Hall, 7ª edición, 2000.

[Muñoz Merino, 1989] MUÑOZ MERINO, E. *Circuitos Electrónicos: Digitales I*, Ed. Servicio Publicaciones de la E.T.S.I. Telecomunicación de Madrid, 5ª edición, 1989.

Manuales del fabricante. Disponibles en el laboratorio en formato pdf.